

## Course 1

Sisteme de reprezentare  
a numerelor

- baza  $n \rightarrow 0, 1, \dots, n-1$

$$\begin{array}{r} 4 \ 3 \ 2 \ 1 \ 0 \\ 2 \ 1 \ 3 \ 4 \ 6 \\ \hline = 2 \cdot 10^4 + 1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{array}$$

- adunare în baza 10

$$\begin{array}{r} 7 \ 1 \ 2 \ 6 \\ 1 \ 3 \ 9 \ 0 \\ \hline + \\ \hline 8 \ 5 \ 1 \ 6 \end{array}$$

- baza 2  $\rightarrow 0, 1 \rightarrow$  bit
- conversie din baza 10 în baza 2

$$\begin{array}{r} 153_{10} : 2 = 76 \ 1 \\ 76 : 2 = 38 \ 0 \\ 38 : 2 = 19 \ 1 \\ 19 : 2 = 9 \ 1 \\ 9 : 2 = 4 \ 1 \\ 4 : 2 = 2 \ 0 \\ 2 : 2 = 1 \ 0 \\ 1 : 2 = 0 \ 1 \end{array}$$

invers

- conversie din baza 2 in baza 10

$2^0 = 1$	$2^5 = 32$
$2^1 = 2$	$2^6 = 64$
$2^2 = 4$	$2^7 = 128$
$2^3 = 8$	$2^8 = 256$
$2^4 = 16$	

ods

## metoda intuitivā

$$98_{10} = 2^6 + 2^5 + 2^1 = 64 + 32 + 2$$

6 5 4 3 2 1 0

$$\Rightarrow 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0$$

**bit** = elementul de date cu care reprezentăm o cifră binară → 0, 1

semioctet  $\rightarrow$  ↗ ↘

semicuvânt → 16 b

octet  $\rightarrow$  8 b (byte)

current  $\rightarrow$  32 b (word)

4b

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$$

□□□□

0	0	0	0	= 0
0	0	0	1	= 1
0	0	1	0	= 2
0	0	1	1	= 3
0	1	0	0	= 4

⋮

$$1111 = 15 = 2^4 - 1$$

8 b  $2^3 - 1$

16 b  $2^4 - 1$

32 b  $2^5 - 1$

} max

• aritmetică în bază 2

0 + 0	= 0
0 + 1	= 1
1 + 0	= 1
1 + 1	= 10 <sub>2</sub>

ex pe 4b:

$$\begin{array}{r}
 \overset{\bullet}{1} \overset{\bullet}{0} \overset{\bullet}{1} \overset{\bullet}{1} \\
 \overset{\bullet}{0} \overset{\bullet}{0} \overset{\bullet}{1} \overset{\bullet}{1} \\
 \hline
 1110 = 14
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1+1=2_{10}:2=1\underset{\text{c}}{0} \\
 1:2=0\underset{\text{r}}{1}
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1+1=10_2$$

explicatie


- nr negative : bit de semn

$$\boxed{0} \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 = 15$$

$$\boxed{1} \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 = -15$$

$$\boxed{0} \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 = 0$$

$$\boxed{1} \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 = -0$$

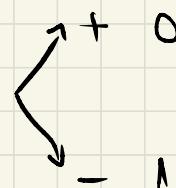

semn magnitudine

- reprezentarea în complement față de 2 :

nr pozitiv  $\rightarrow$  lo fel ca în baza 2

nr negativ  $a \rightarrow$  1) reprez a în baza 2

pasii

2) negăm biti

3) adunăm val obținută la 1)

ex :  $-6 \quad 1) \ 6 = 0110$

2)  $1001$

3)  $1$

$$\begin{array}{r}
 0110 + \\
 1001 \\
 \hline
 1010_{cl} = 10
 \end{array}$$

$$-6 \Leftrightarrow 2^4 - |-6|$$

ex:

$$5 = 0101$$

$$5 - 6 = 5 + (-6) = -1$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ -6 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 0101 \\ 1010 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ 10 \\ \hline \end{array}$$

cu semn

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 0000 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} = -1$$

fără semn

## Lab 1

## Baze de numeratie

$$(abcdef)_q = a \cdot q^6 + b \cdot q^5 + c \cdot q^4 + d \cdot q^3 + e \cdot q^2 + f \cdot q^1 + g \cdot q^0$$

$$\begin{array}{r} \overset{\bullet}{5} \overset{\bullet}{6} \overset{\bullet}{7} \\ \overset{\bullet}{1} \overset{\bullet}{8} \overset{\bullet}{3} \\ \hline 750 \end{array}$$

bază 10: 0 - 9

bază 2: 0 - 1

**bit**: unitatea atomică de reprezentare a informației

$$13 = 1101 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$15 = 1111 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$= 1000 + 100 + 10 + 1$$

$$\text{val} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

$$78_{(10)} = ?_{(2)} = 1001110$$

MSB                    LSB  
most significant bit      least significant bit

$$113_{(10)} = ?_{(2)}$$

	c	r
113 : 2 = 56		1
56 : 2 = 28		0
28 : 2 = 14		0
14 : 2 = 7		0
7 : 2 = 3		1
3 : 2 = 1		1
1 : 2 = 0	1	

$$\Rightarrow 113_{(10)} = 1110001_{(2)}$$

## baza 16

0 - 0	8 - 8
1 - 1	9 - 9
2 - 2	10 - A
3 - 3	11 - B
4 - 4	12 - C
5 - 5	13 - D
6 - 6	14 - E
7 - 7	15 - F

$$0 \underbrace{(1001110)}_{\begin{matrix} 4 \\ 14 \\ E \end{matrix}}_2 = (4E)_{16}$$

$$\begin{array}{r} 5 = 101 + \\ 6 = 110 \\ \hline 1011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{1} \overset{1}{0} \overset{1}{1} \overset{1}{1} 01 + \\ \overset{0}{0} \overset{1}{1} \overset{1}{1} 010 \\ \hline 10001011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{0} \overset{2}{2} 01 \\ \cancel{1} \cancel{0} \cancel{1} 010 - \\ \cancel{1} 01110 \\ \hline 0111100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \boxed{11} = 3 \\ 1 \boxed{11} = -3 \end{array}$$

signed magnitude

$$C(1) = \sim \text{nr} \quad \text{complement făcă de 1}$$

$$C(2) = \sim \text{nr} + 1 \quad \text{complement făcă de 2}$$

$$-17 = \boxed{1} 10001 = 001110 +$$

$$\hline 001111 = 17$$

$$\text{ex: } 28(10) - 15(10)$$

$$\begin{array}{r} 28 : 2 = 14 \quad 0 \\ 14 : 2 = 7 \quad 0 \\ 7 : 2 = 3 \quad 1 \\ 3 : 2 = 1 \quad 1 \\ 1 : 2 = 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 011100 = 28(10) \\ 011111 = 15(10) \\ 10001 = -15_{c_2} \end{array}$$

padding ↗

MSB

$$\begin{array}{r} 011100 \\ \cancel{1} 0001 \\ \hline \text{overflow } \times 001101 = 13 \end{array}$$

# Témá 1

1. 37, 81, 114, 25

a) binary conversion

b) hexa conversion

c) MSB, LSB for all no

2. 100110, 10101, 11110, 101100

$$3. \begin{array}{r} 1011 \\ + 110 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 1101 \\ + 1110 \\ \hline \end{array}$$

4. -37, -81, -114, -25 c(2) = ?

5. a)  $35 - 12$

b)  $42 - 21$

# Solutions

$$1. a) 37 = 2^5 + 2^2 + 2^0 = 100101$$

$$81 = 2^6 + 2^4 + 2^0 = 1010001$$

$$114 = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^1 = 1110010$$

$$25 = 2^4 + 2^3 + 2^1 = 11001$$

b)  $\underbrace{00}_{\text{underlined}} \underbrace{(100101)}_{\text{underlined}}_2 = (25)_{16}$

$\underbrace{0}_{\text{underlined}} \underbrace{(1010001)}_{\text{underlined}}_2 = (51)_{16}$

$\underbrace{0}_{\text{underlined}} \underbrace{(1110010)}_{\text{underlined}}_2 = (72)_{16}$

$\underbrace{000}_{\text{underlined}} \underbrace{(11001)}_{\text{underlined}}_2 = (10)_{16}$

c) 11, 11, 10, 11

2. a)  $100110 = 2^5 + 2^2 + 2^1 = 38$

$10101 = 2^4 + 2^2 + 2^0 = 21$

$11110 = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 = 30$

$101100 = 2^5 + 2^3 + 2^2 = 44$

b)  $00(100110)_2 = (26)_{16}$

$000(10101)_2 = (15)_{16}$

$000(11110)_2 = (1E)_{16}$

$00(101100)_2 = (16)_{16}$

c) 10, 11, 10, 10

3. a)  $\begin{array}{r} 1011 \\ + 110 \\ \hline 010001 \end{array}$

b)  $\begin{array}{r} 1101 \\ + 1110 \\ \hline 011011 \end{array}$

4.  $c(2) = \sim rr + 1$

a)  $-37 \quad 00100101 \sim 11011010 \stackrel{+1}{=} 11011011$

b)  $-81 \quad 01010001 \sim 10101110 \stackrel{+1}{=} 10101111$

c)  $-115 \quad 01110010 \sim 10001101 \stackrel{+1}{=} 10001111$

d)  $-25 \quad 00011001 \sim 11100110 \stackrel{+1}{=} 11100111$

5. a)  $35 = 2^5 + 2^3 + 2^0 = 100011$

$\bullet 12 = 2^3 + 2^2 = 1100$

$\bullet 001100 \sim 110011 \stackrel{+1}{=} 110100$

$\bullet \begin{array}{r} 100011 \\ + \\ 110100 \end{array}$

$\cancel{\times} 010111$

b)  $42 = 2^5 + 2^3 + 2^1 = 101010$

$\bullet 21 = 2^4 + 2^2 + 2^1 = 10101$

$\bullet 010101 \sim 101010 \stackrel{+1}{=} 101011$

$\begin{array}{r} 101010 \\ + \\ 101011 \end{array}$

$\cancel{\times} 10101$

## Algebra booleană

## Porti logice

- variabile & operații


→ true : 1

→ false : 0

A, a, b, x, al

PORTI

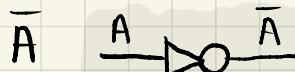- a. negare / NOT / inversor :  $\bar{A}$



A	$\bar{A}$
0	1
1	0

tabelă adevar

- b. sumă / OR / SAU logic :

$$Y = A + B \quad \begin{array}{c} A \\[-1ex] B \end{array} \rightarrow Y$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- c. produs / AND / SI logic :

$$Y = A \cdot B \quad \begin{array}{c} A \\[-1ex] B \end{array} \rightarrow Y$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

d. SAV negat | NOR

$$Y = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

e. SAV exclusiv | XOR

$$Y = A \oplus B$$

$$= A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


f. S1 negat | NAND

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ex:

$$Y = (A+B) \cdot \overline{B} + A$$

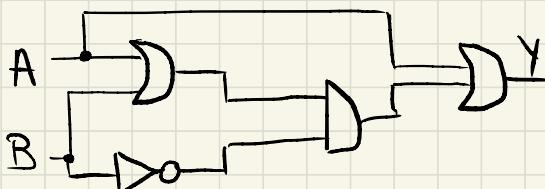

nu pot exista  
bucle

$$Y = A \cdot \overline{B} + B \cdot \overline{B} + A$$

$$= A \cdot \overline{B} + 0 + A = A \cdot \overline{B} + A = A \cdot (\overline{B} + 1) =$$

$$= A \cdot 1 = A$$

# Teoreme / Legi

1. Identitate

$$A + 0 = A$$
$$A \cdot 1 = A$$

2. Elementul nul

$$A + 1 = 1$$
$$A \cdot 0 = 0$$

3. Idempotenta

$$A + A = A$$
$$A \cdot A = A$$

4. Involuția

$$\bar{\bar{A}} = A$$

5. Complement

$$A + \bar{A} = 1$$
$$A \cdot \bar{A} = 0$$

6. Comutativitate

$$A \cdot B = B \cdot A$$
$$A + B = B + A$$

7. Asociativitate

$$A \cdot B + A \cdot C = A \cdot (B + C)$$

8. Distributivitate

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

9. Acoperire

$$A \cdot (A + B) = A$$

10. De Morgan

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$
$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

# Tabelă adevar → Circuit

- reprezentare cu termeni canonici sau sumă de produse

$$Y = ? \quad 3 \text{ intrări } A, B, C \\ f(A, B, C)$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


$$\begin{aligned} & \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \\ & \textcircled{A \cdot \bar{B} \cdot C} \\ & A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \\ & \bar{A} \cdot B \cdot C \\ & \textcircled{A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}} \\ & \textcircled{A \cdot \bar{B} \cdot C} \\ & A \cdot B \cdot \bar{C} \\ & \textcircled{A \cdot B \cdot C} \end{aligned}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}$

termeni canonici  
rez = 1

$$\begin{aligned} \bar{Y} &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C \\ &= \bar{B} \cdot (\bar{A} \cdot C + A \cdot \bar{C}) + A \cdot C \cdot (\bar{B} + B) \\ &= \bar{B} \cdot (A \oplus C) + A \cdot C \end{aligned}$$

ex :


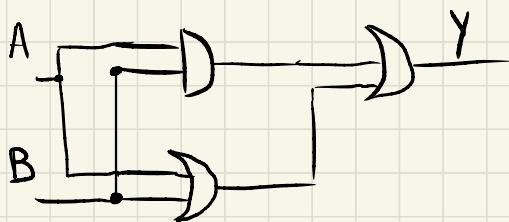


$$Y = (A \cdot B) + (A + B)$$

# Lab 2

18.10.22


A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1

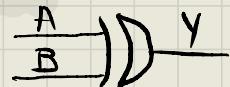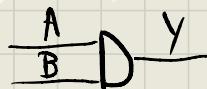

NOT




1.

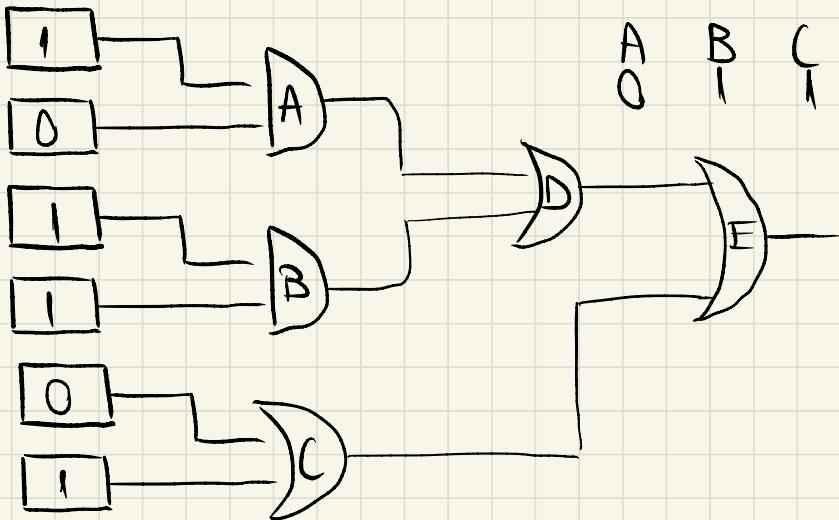


$$\begin{matrix} A & B & C & D & E & F & G \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

2.

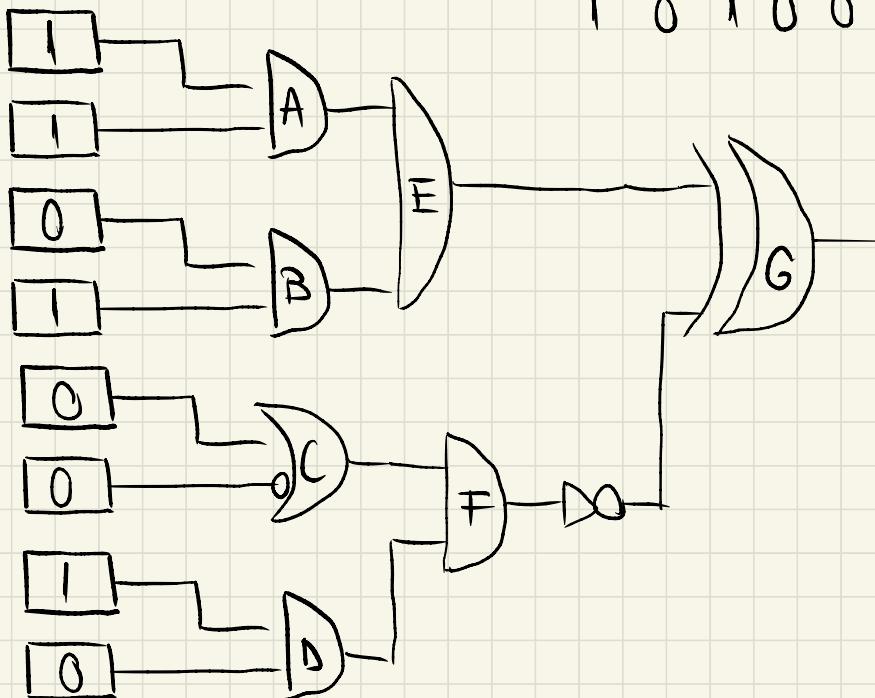


3.

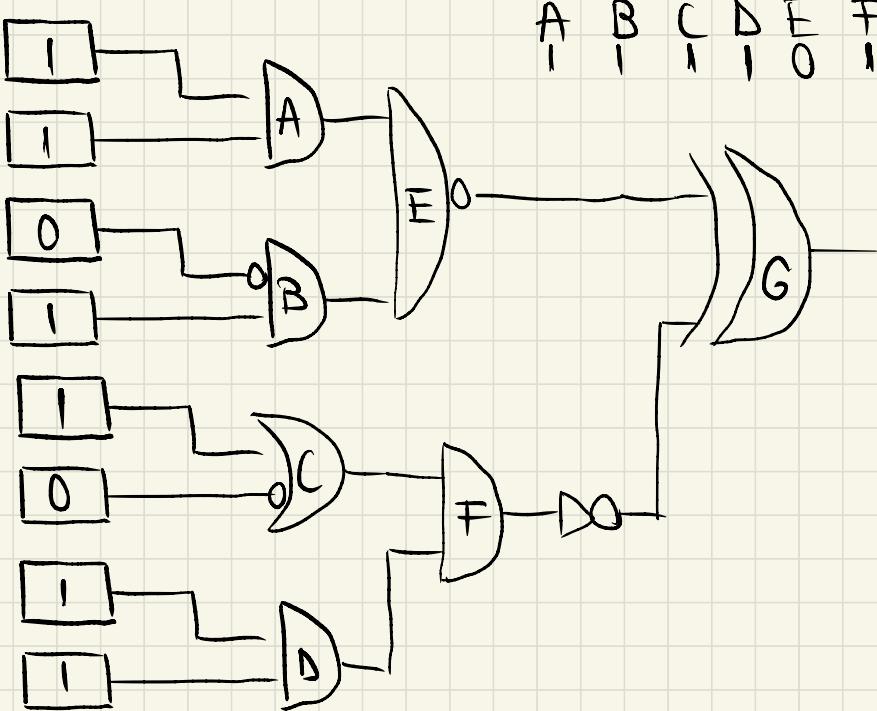

A B C D E F G


4.

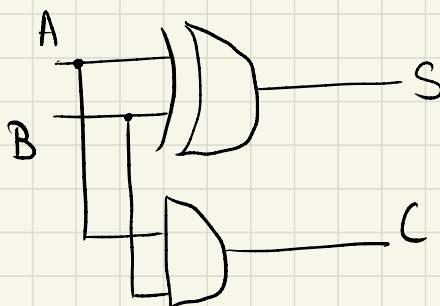


A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

5.


$$F = A \cdot B + C \cdot D$$

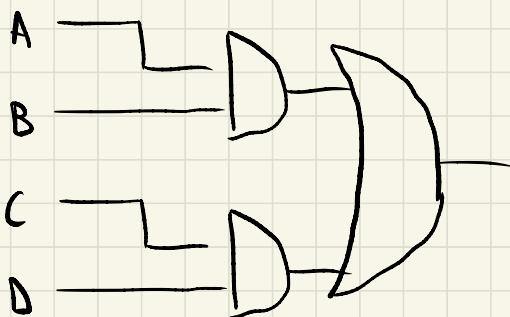

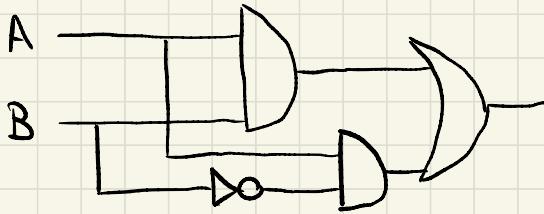
6.  $F = A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \cdot (B + \bar{B}) = A$



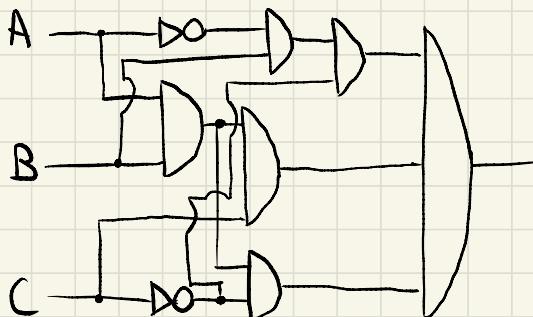7.  $F = A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$



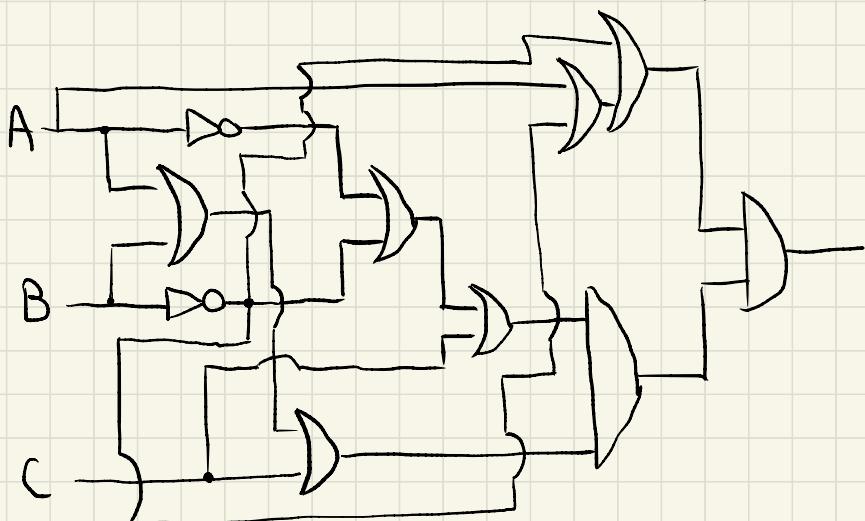8.  $F = (A + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (A + \bar{B} + C)$



9.  $\sum A, B, C (0, 2, 3, 5, 7)$

from here we take the ones

	A	B	C	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	1	0	1
3	0	0	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \rightarrow \bar{0}s$$

$$\begin{array}{l} \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \\ \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \\ A \cdot B \cdot C \end{array}$$

$$A \cdot \bar{B} \cdot C$$

$$A \cdot B \cdot C$$

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

10.  $F(A, B, C) = \sum (3, 5, 6, 7)$

	A	B	C	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	1	0	1
3	0	0	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

$$\bar{A} \cdot B \cdot C$$

$$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

$$A \cdot B \cdot \bar{C}$$

$$A \cdot B \cdot C$$

$$F = \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$


II.  $F(A, B, C) = \sum(0, 1, 2, 5)$

	A	B	C	Y	
0	0	0	0	1	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$
1	0	0	1	1	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$
2	0	1	0	1	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	1	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$
5	1	0	1	0	
6	1	1	0	0	
7	1	1	1	0	

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

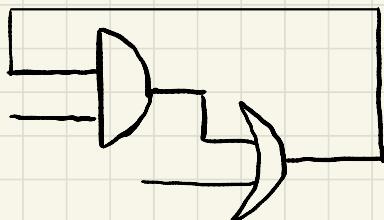
## Circuite combinationale

- semnal ieșire depinde de valorile curent de pe intrări, ex: porti logice
- nu există / sunt permise bucle combinationale



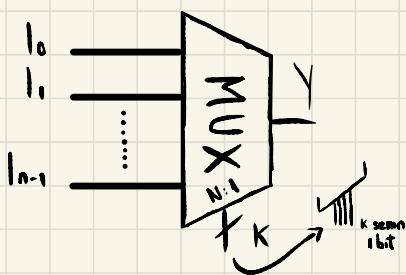
## Multiplexor N:1

- $n$  intrări, 1 ieșire, semnal selectie  $s$
- ↳ reprezentat pe  $k$  bits



$$Y = I_s \quad N = 2^k$$

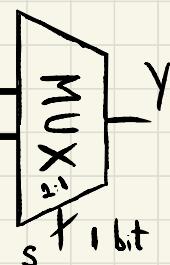


ex: MUX 2:1

obs. MUX 8:1  $\Rightarrow$  3 bits

ex: MUX 2:1 cu porti logice

	$I_0$	$I_1$	S	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

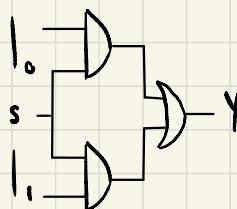


$$= I_1 \cdot S + I_0 \cdot \bar{S}$$

suma de produse

$$\begin{aligned}
 Y &= \bar{I}_0 \cdot I_1 \cdot S + I_0 \cdot \bar{I}_1 \cdot \bar{S} + \\
 &\quad + I_0 \cdot I_1 \cdot \bar{S} + I_0 \cdot \bar{I}_1 \cdot S \\
 &= I_1 \cdot S \cdot (\underbrace{\bar{I}_0 + I_0}_{1}) + \\
 &\quad + I_0 \cdot \bar{S} \cdot (\underbrace{\bar{I}_1 + I_1}_{1})
 \end{aligned}$$

ex: MUX 4:1

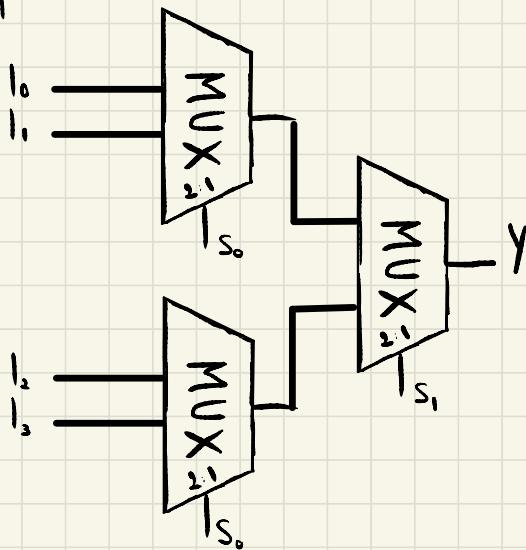


Extra

S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0

# Decodificator

- n intrări,  $2^n$  ieșiri

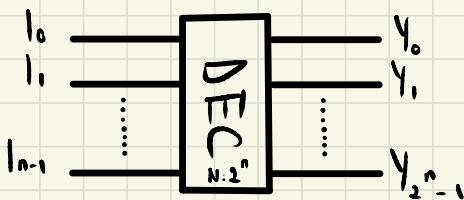


Def:

activează ieșirea cu  
indicele = valoarea zecimală  
de pe cele n intrări

$$Y_x = 1, \quad X = I_{n-1} \dots I_1 I_0$$

$$Y_{k \neq x} = 0$$

ex: DEC 2:4

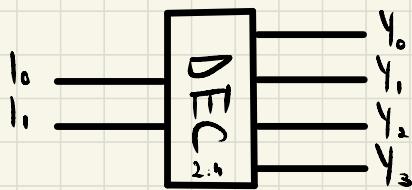

I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>
0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
2	1	0	0	0	1
3	1	1	0	0	0

Temă: prob. DEC material


# Sumator

- 1 bit
- intrările a, b
- cît c<sub>0</sub>
- ieșirea S<sub>H</sub>
- carry in C<sub>in</sub>

	a	b	$S_H$	$C_O$	= Y
0	0	0	0	0	
1	0	1	1	0	
2	1	0	1	0	
3	1	1	0	1	

$$S_H = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$$

$$C_O = a \cdot b$$

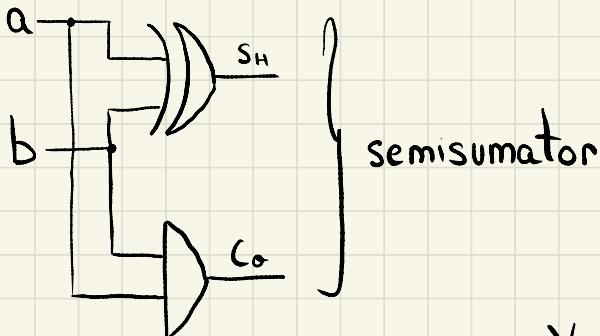

	a	b	$c_{in}$	$S_H$	s	$C_O$	= Y
0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	1	1	0	
1	0	0	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	1	0	1	
1	0	1	1	1	0	1	
1	1	1	1	0	1	1	


$$s = c_{in} \oplus S_H$$

$$= c_{in} \oplus a \oplus b$$

$$C_O = ab\bar{c}_{in} + \bar{a}bc_{in} + \\ + \bar{a}\bar{b}c_{in} + abc_{in}$$

$$= ab(c_{in} \cancel{\oplus} \cancel{c_{in}}) + c_{in}(\bar{a}b + \bar{b}a)$$

$$= ab + c_{in}(a \oplus b)$$

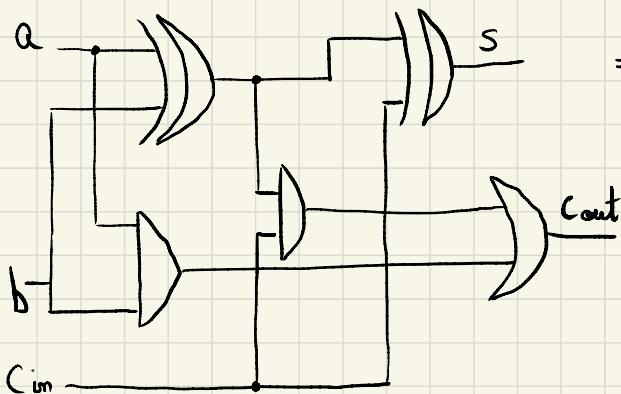

# Tema

DEC 2:4

	$I_0$	$I_1$
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

val index

0  
1  
2  
3


	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	0	1

$$Y_0 = \bar{I}_0 \cdot \bar{I}_1$$

$$Y_1 = \bar{I}_0 \cdot I_1$$

$$Y_2 = I_0 \cdot \bar{I}_1$$

$$Y_3 = I_0 \cdot I_1$$

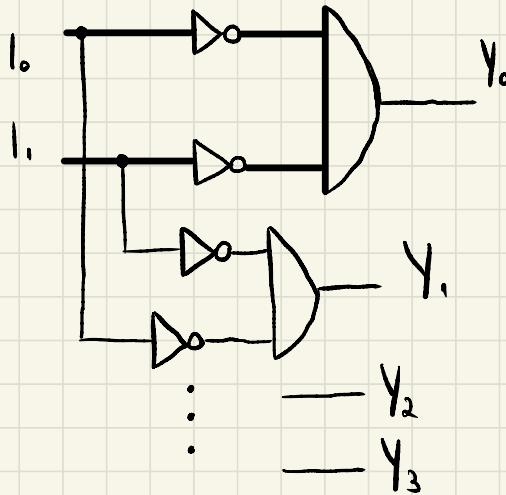

# Lab 3

25.10.22

library IEEE;

use IEEE.STD\_LOGIC\_1164.ALL;

:

entity top is

Port ( btn : in STD\_LOGIC; bus de semnale

sw : in STD\_LOGIC\_VECTOR (15 down to 0);

led : out STD\_LOGIC\_VECTOR (15 down to 0);

end top;

architecture Behavioral of top is

= declarăm semnale / variabile intermediiare

SIGNAL ISA1: STD\_LOGIC;

SIGNAL ISA2: STD\_LOGIC;

begin

= descriem comportamentul circuitului prezent

ISA1 <= sw(1) and sw(0);

ISA2 <= sw(2) and sw(3);

led(1) <= ISA1 or ISA2 ;

carte FPGA, p. 1-47  
anexa A, p. 225-253  
DOCX

steps


① generate bitstream

② open target

③ program device

# Course 4


27.10.22

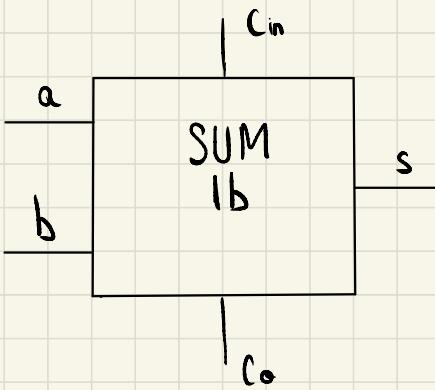

$$\begin{array}{r} a_{31} \ a_{30} \ \dots \ a_1 \ a_0 \\ b_{31} \ b_{30} \ \dots \ b_1 \ b_0 \\ \hline s_{31} \ s_{30} \ \dots \ s_1 \ s_0 \end{array}$$


$n$  biti  $\rightarrow n$  sumătoare

Sumator complet

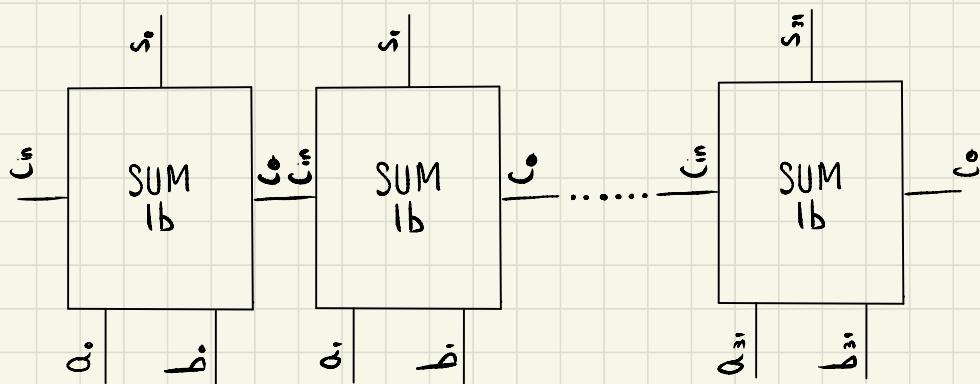

Unitate aritmetică - logică  
+, -  
SAU, SI

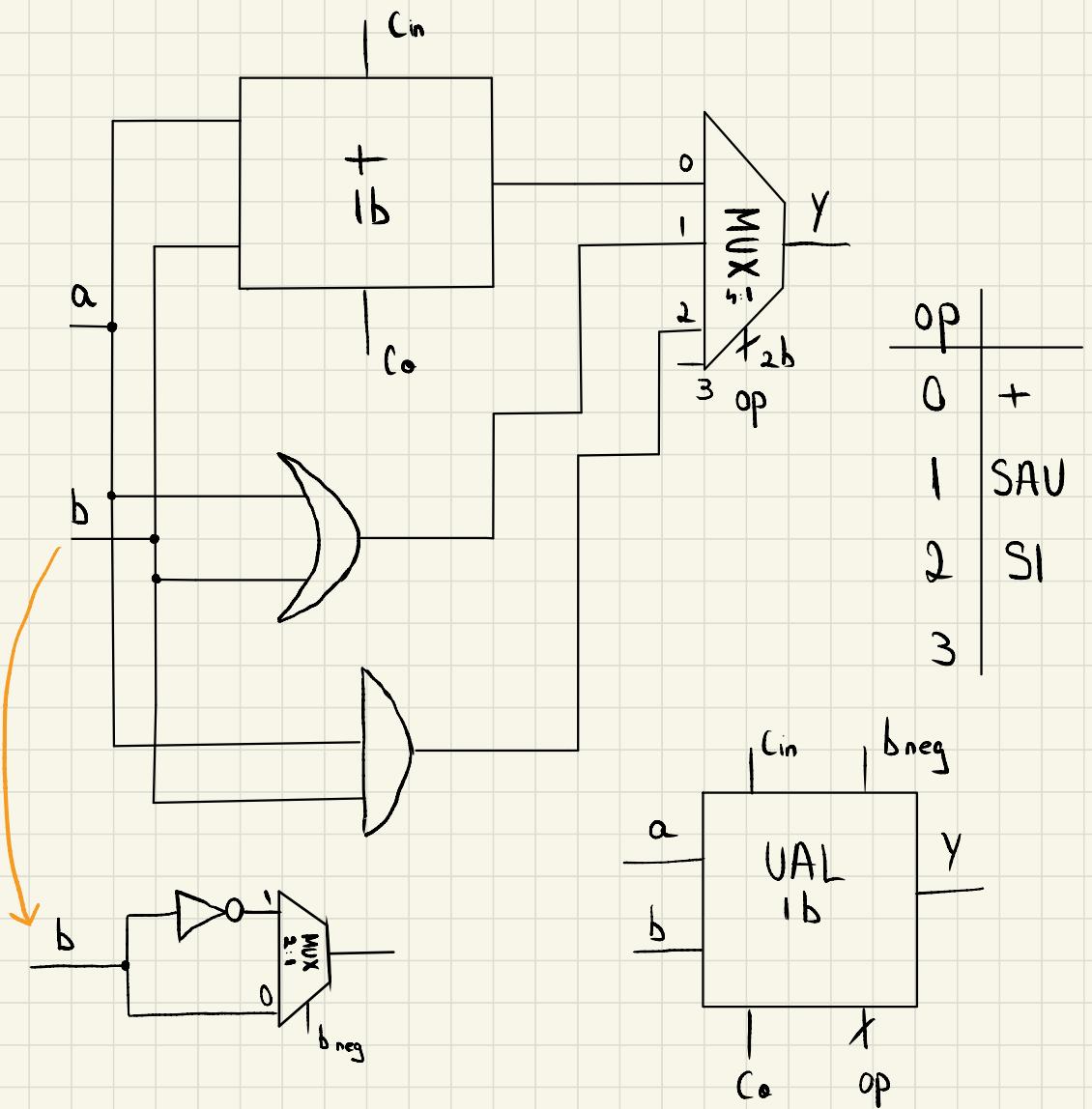- combinatorială
- 1 UAL pe 1bit cu 2 intrări  $a, b$
- +, SAU, SI
- 1 ieșire  $y$



1 bit



- 1 UAL  $\rightarrow +, -, \text{SAU}, \text{SI}$

$$a - b = a + (-b) \stackrel{+1}{=} a + \bar{b} + 1$$

tarā semn	0	1
cu semn	0	1

$\Leftrightarrow -1_{(10)}$

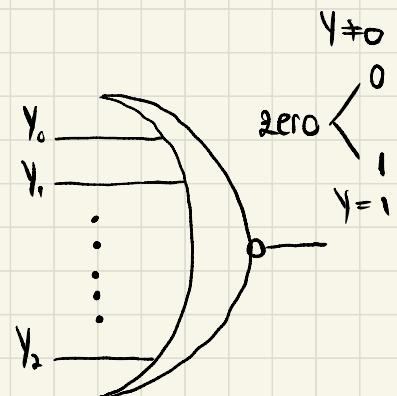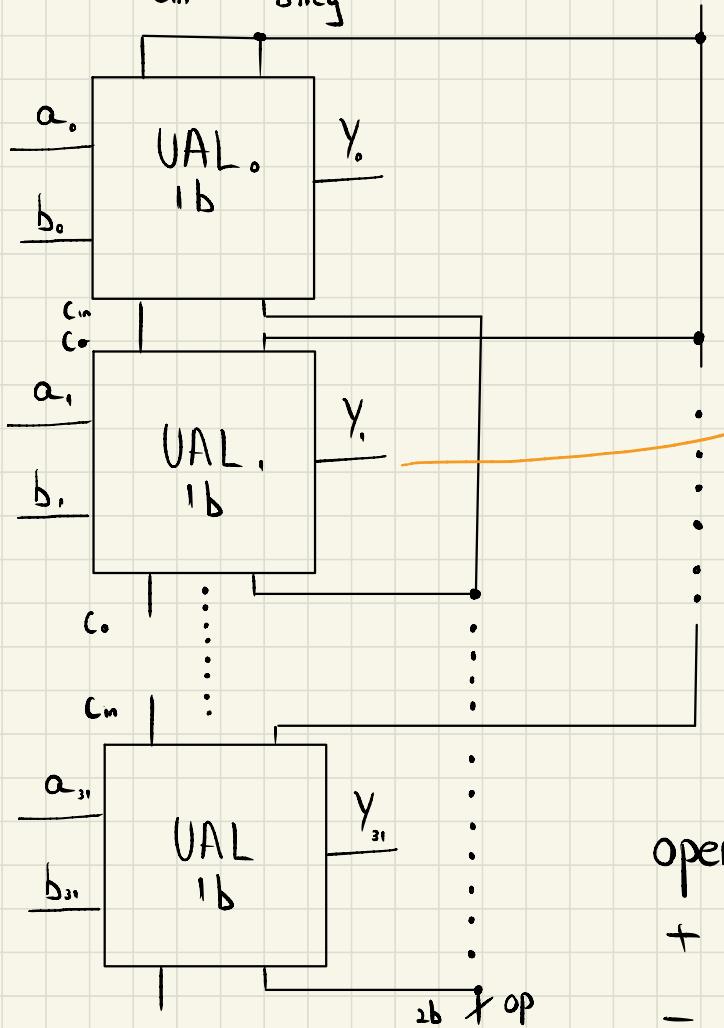- UAL 32b  
+, -, SAU, SI  
 $c_{in}$   $b_{neg}$



Detectie de zero

$$Op = Op_1, Op_0$$

operatie	$b_{neg}$	$Op_{10}$
+	0	00
-	1	00


SAU

0 01

SI

0 10

Alu Ctrl<sub>2,1,0</sub>

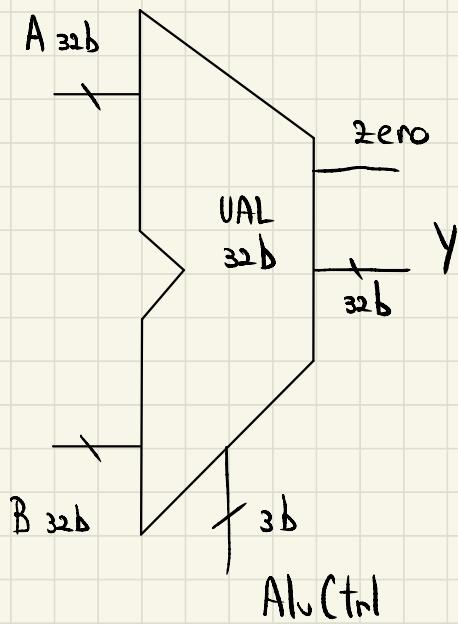


$O_p$  = reprezentare binară pe biti a indexului MUX

# Lab 4

11.11.22

1.

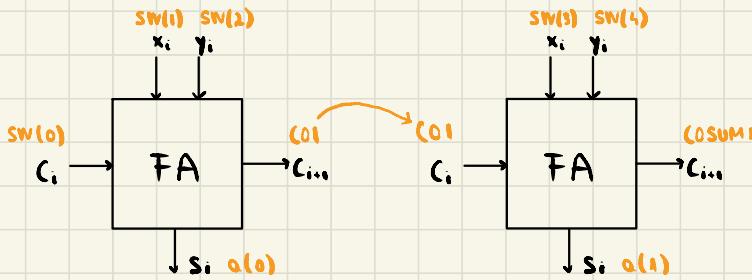



$$S_i = x_i \text{ XOR } y_i \text{ XOR } c_i$$

$$c_{i+1} = x_i \text{ AND } y_i \text{ OR } (x_i \text{ OR } y_i) \text{ AND } c_i$$

see code notes for FA

2. MUX : a. SUM c. SUM constant  
 b. SR d. NAND


see code notes for MUX

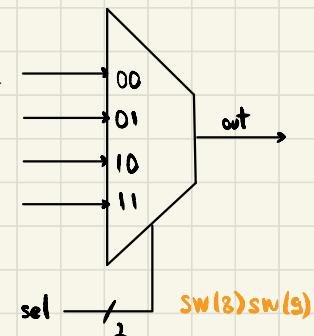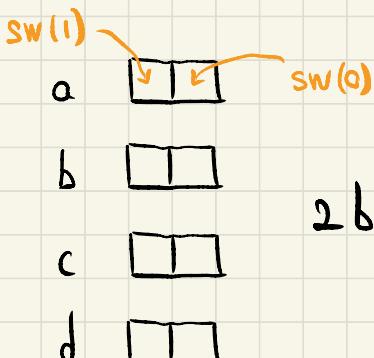

2 bits  $\rightarrow$  1 DOWNTO 0
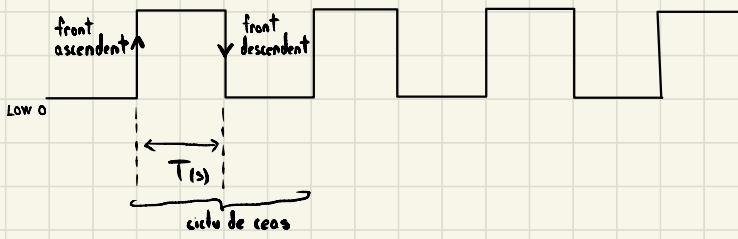
# Circuite sevrentiale (sincron)

- semnal de ceas
- semnal de ieșire  $\leftrightarrow$  stare
- modificarea stării e dată de semnale de ceas




$$\text{frecv} = \frac{1}{T} \text{ u.m. Hz}$$

$$1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{10^9 \text{ Hz}} = 10^{-9} \text{ s} \\ &= 1 \text{ ns} \end{aligned}$$


- regula de propagare

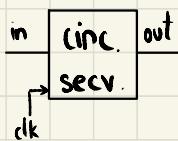

- se memorează pe fr. asc.  $\uparrow$
- val stabilit de pe intrare înainte de fr. cresc.  
se propagă pe semnalul de ieșire



# Bistabil D sincron cu activare pe $\uparrow$ (scriere)

• 1 bit

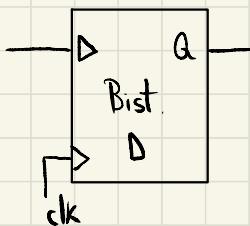


X - nu contează

D	clk	Qin	Q
x	0	nu se mod.	
x	1	nu se mod.	
0	↑	x	0
1	↑	x	1

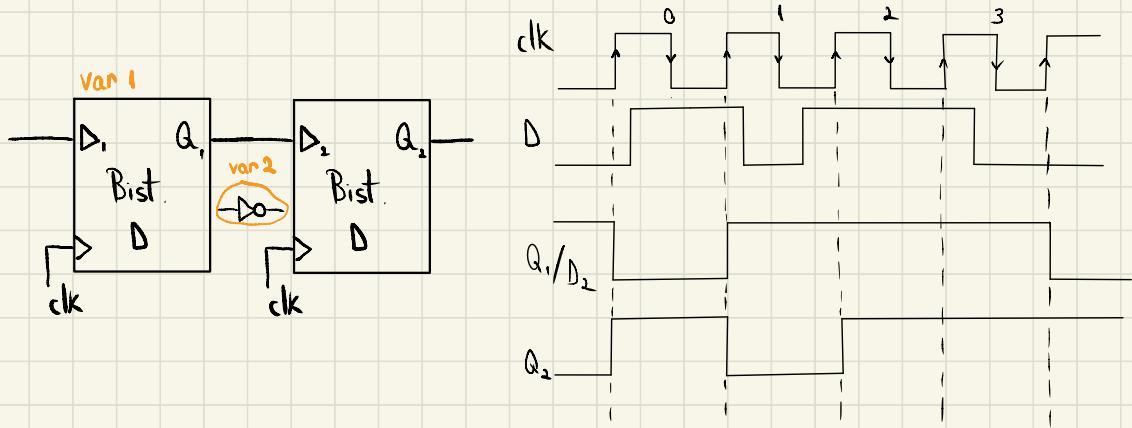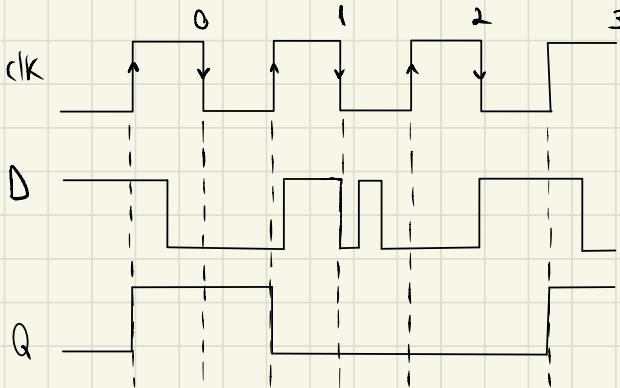

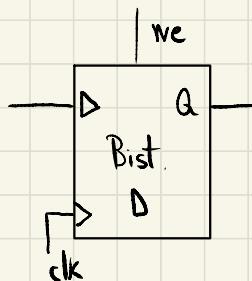
# Bistabil D sincron cu semnal de validare a scrierii




we - write enable


scrierea are loc si we = 1

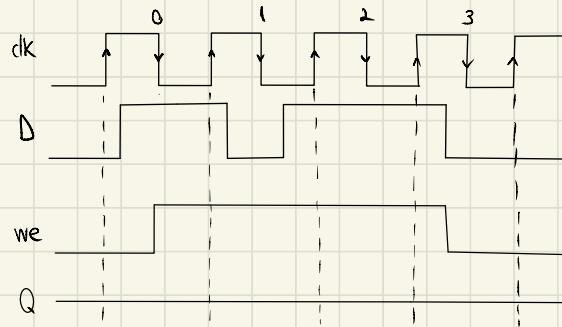

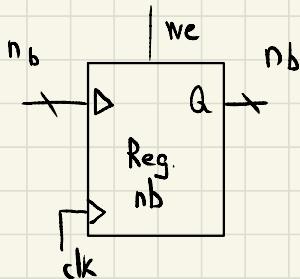⇒ Registru pe  $n$  biti, format din  $n$  bistabile D




## Un circuit numărător

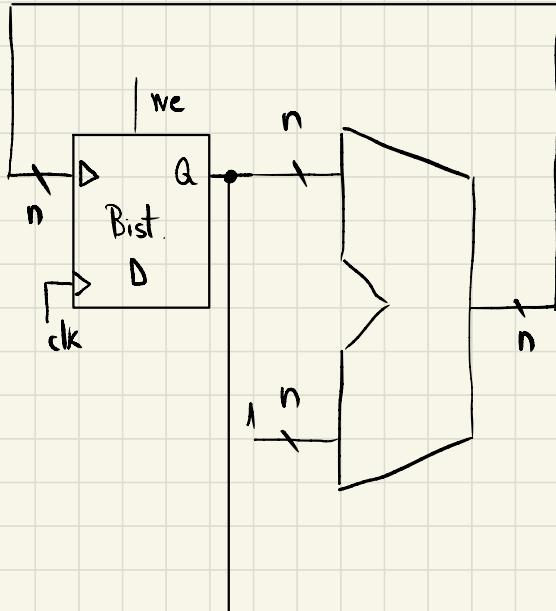

pp. initial

$$T_0 \quad Q = 0$$

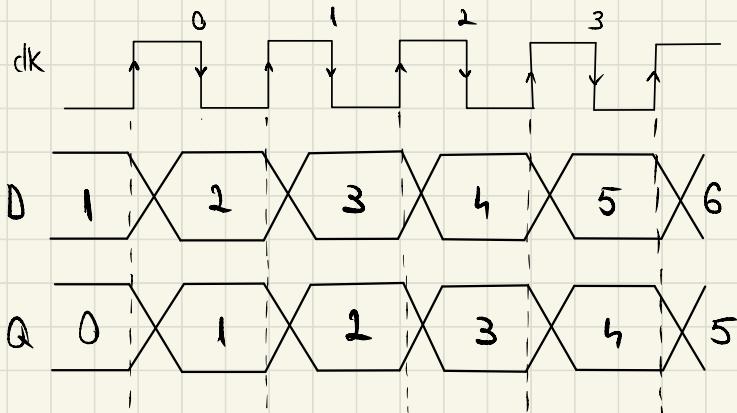


# Circuite de memorie

- RAM: random access memory  $\rightarrow$  volatilă
- ROM: read-only memory  $\rightarrow$  non-volatile, pt. citire

RAM  $\rightarrow$  acces aleatoriu

SRAM, DRAM

elemente (date) }  
adrese

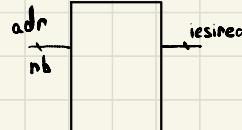

$n$  biti  $\Rightarrow 2^n$  elem  
cu index  $0, \dots, 2^n - 1$

1 bit adresă  $\Rightarrow 2^1$  el

2 biti  $\Rightarrow 2^2$  el

32 biti  $\Rightarrow 2^{32}$  el

elementul - octet

• 1024 octeti (10 adrese)

0 8b = 1 kilobyte  
1 8b

1023 8b

1 octet = 1 byte

1 KB =  $2^{10}$  bites / B

1 MB =  $2^{10}$  KB =  $2^{20}$  B

1 GB = 1024 MB =  $2^{30}$  B

16GB =  $2^4 \cdot 2^{30}$  B

4 GB adresabilă pe octet  
organizată pe cuvânt 4B

adresă date

0 000 ... 0000 8b 8b 8b 8b

4 000 ... 0100 8b 8b 8b 8b = 4 GB

8 000 ... 1000 : = 1 Giga cuvinte

=  $2^{30}$  cuvinte


~~31~~<sub>2-4</sub> 111 ... 1100 8b 8b 8b 8b

## Ex. de circuite folosite în proc. MIPS 32

## 1. Memorie RAM

↳ 4 GB, 32 b adresă

32 b elementul citit din memorie

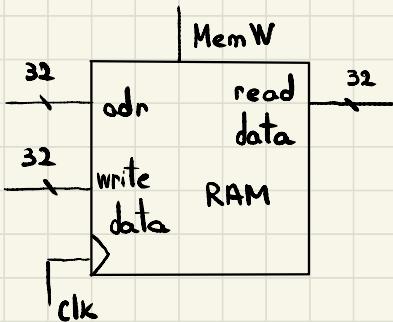


a. citirea: asincronă / combin.

b. scrierea: sincronă ↑ &

$$\text{MemW} = 1$$

WD se memorează în RAM la indexul de pe semnalul adr.

## 2. Memorie ROM

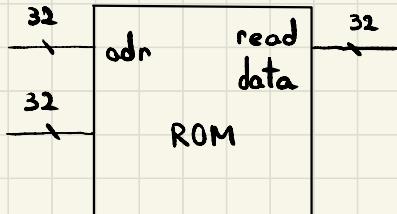

↳ 4 GB, 32 b adresă

a. citire: comb.

### 3. Bloc de Reg. RF (Reg. File)

32 reg.  $\times$  32 b (32 variabile posibile)

$\hookrightarrow$  2 citiri simultane


1 scriere sincronă  $\uparrow$  &

Reg W = 1 la adresa wa  
 $RF[wa] \leftarrow wd$

32 registre:  $R_0, R_1, \dots, R_{31}$   
 $RF[0] \quad RF[1] \quad RF[31]$

Spre conceptul de proc.

- instrucțiuni | set instrucțiuni
  - etichetă, operanzi  $\rightarrow$  limbaj de ansamblare
  - cod masină / binar
- 32 reg., 32 b  $\rightarrow$  RF  $32 \times 32$  b,  $R_0, R_1, \dots, R_{31}$
- 4 instrucțiuni  $+,-,\ast,/$   
ADD SUB MUL DIV
- nume\_inst rd, rs, rs2  $\leftarrow$  registrii

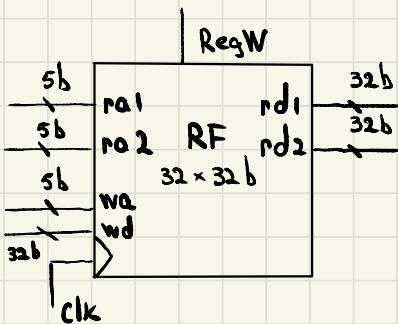

$$1. Y = a * b + c$$

presupunem  $a \leftrightarrow r_5$   
 $b \leftrightarrow r_6$   
 $c \leftrightarrow r_{31}$   
 $Y \leftrightarrow r_5$

mul  $r_5, r_5, r_6$   
add  $r_5, r_5, r_{31}$

2. operatie  
 $2b$   
( $\downarrow$  operatiu)

$r_d$   
 $5b$

$r_{s1}$   
 $5b$

$r_{s2}$   
 $5b$

$\rightarrow 17b$

op cod	
add	00
sub	01
mul	10
div	11

Course 8

24. 11. 2022

## Analiză & cale de date

program  $\Rightarrow$  cod binar / mașină

1 instr. / ciclu de ceas

$\hookrightarrow$  memorie de instrucțiuni


ROM ? elem ? dimensiune element  
256 17 b

? cum se parcurge prog  $\begin{cases} 1 \text{ reg. - contor progr (PC)} \\ \text{sumator} \end{cases}$  8b

op Rd, Rs<sub>1</sub>, Rs<sub>2</sub>

RF [rd]  $\leftarrow$  RF [rs<sub>1</sub>] op RF [rs<sub>2</sub>]  $\rightarrow$  RTL  
register transfer level

2b 5b 5b 5b  
opcod rd rs<sub>1</sub> rs<sub>2</sub>  
1(16..15) 1(16..10) 1(9..5) 1(4..0)  
||  
avem nevoie  
RF, UAL (+, -, ., /)

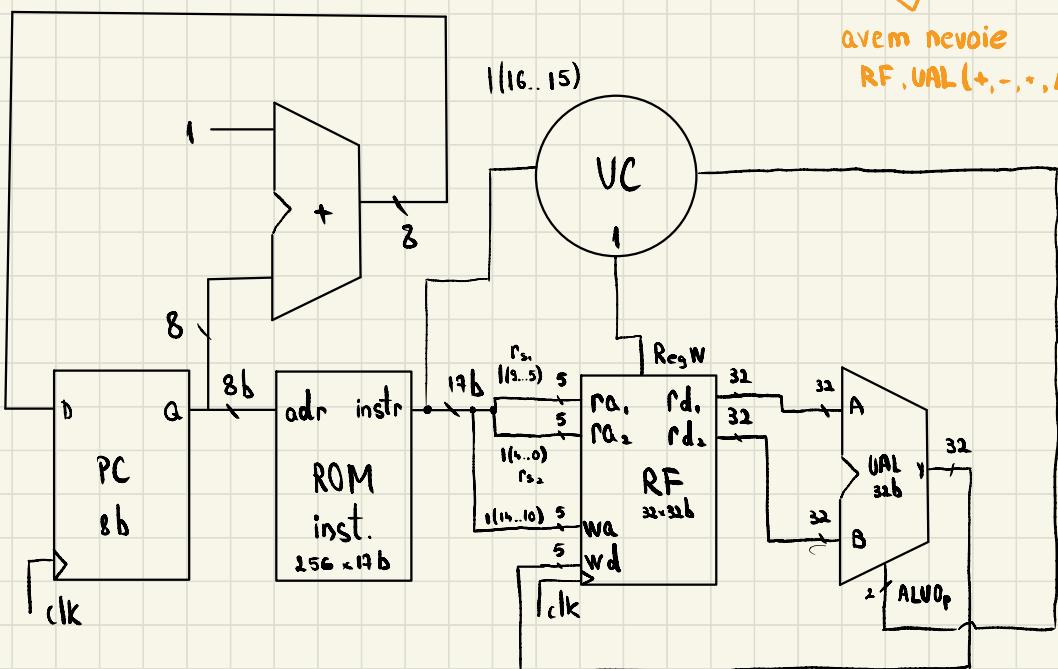

instr	opcode	UAL	AluOp	instr	AluOp	RegW
add	00	+	00	add	00	1
sub	01	-	01	sub	01	1
mul	10	*	10	mul	10	1
div	11	/	11	div	11	1

MIPS → RF[0] = 0    ex: add r0, r0, r0  
 NOOP = no operation